

# **MINIGUIDA A SPICE**

# INDICE

<i>Introduzione</i> .....	3
<i>Il Programma SPICE</i> .....	4
<b>Definizione del circuito</b> .....	5
Nota sulla numerazione dei piedini .....	8
<b>Simulazione</b> .....	10
<b>Goal Function</b> .....	12
<b>Analog Operators and Functions</b> .....	14
<b>Utilizzo dei Cursori</b> .....	15
<b>Analisi Montecarlo / Worst Case</b> .....	16
<i>Definizione Di Un Circuito Mediante Un File Di Input</i> .....	17
<b>Descrizione Del Circuito</b> .....	20
<b>Tipo Di Analisi</b> .....	24
<b>Controllo Dell'output</b> .....	25
<i>Calcolo Del Punto Di Lavoro</i> .....	26
<b>Caratteristiche <math>I_c</math>-<math>V_{ce}</math> Di Un Bjt</b> .....	27
<i>Esempio</i> .....	27
<i>Esercizi</i> .....	36
<b>Esercizio 1:</b> .....	36
<b>Esercizio 2:</b> .....	37
<b>Esercizio 3:</b> .....	40
<b>Esercizio 4:</b> .....	41
<b>Esercizio 5:</b> .....	43
<b>Esercizio 6:</b> .....	44
<b>Esercizio 7</b> .....	45
<b>Esercizio 8</b> .....	46
<b>Esercizio 9</b> .....	46
<b>Esercizio 10</b> .....	47
<b>Esercizio 12</b> .....	48
<b>Esercizio 13</b> .....	49
<b>Esercizio 14</b> .....	50
<b>Esercizio 15</b> .....	51
<i>Indice</i> .....	61

## INTRODUZIONE

Questa guida si riferisce a PSPICE 8.0, prodotto dalla Microsim. Si tratta di una versione di SPICE per PC in ambiente Windows; in particolare si farà riferimento alla versione "Evaluation"; si tratta di una versione dimostrativa, distribuita gratuitamente, che presenta alcuni limiti rispetto a versioni commerciali (tra cui la "Basic"): il numero massimo di componenti per circuito è 50, c'è un numero limitato di librerie di componenti (10), e si possono definire nuovi componenti in una libreria solo con riferimento ai diodi.

La versione "Basic", comunque non è completa, in quanto mancano le "Goal Function" (il cui significato apparirà chiaro in seguito) e non è possibile definire nessun nuovo modello di componente.

# IL PROGRAMMA SPICE

Il programma SPICE (acronimo di *Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis*) è un programma di simulazione circuitale, nato in ambiente UNIX e in modalità rigorosamente testuale, e poi diffusosi su svariate piattaforme ed implementazioni). In generale, SPICE processa un file di input e fornisce i risultati in uno o più file di output (maggiori informazioni al riguardo saranno fornite nel seguito). A partire dalla definizione di un circuito, consente, tra l'altro, di effettuare 4 tipi di analisi:

- 1) analisi del punto di lavoro (*Bias Point*), che permette di trovare le correnti in tutti i rami e le tensioni in tutti i nodi, in regime stazionario, cioè con tutte le tensioni e correnti dei generatori indipendenti fissate ad un determinato valore;
- 2) analisi in corrente continua (*DC*), che permette di ottenere la caratteristica di trasferimento quasi statica del circuito, cioè l'andamento di una tensione (o di una corrente) in funzione di una tensione o corrente;
- 3) analisi in corrente alternata (*AC*) per piccoli segnali attorno ad un punto di lavoro statico, che fornisce la risposta in frequenza del circuito;
- 4) analisi in transitorio per grandi segnali a partire da un punto di lavoro statico, che fornisce la risposta nel tempo ad uno stimolo di ingresso.

Il primo passo è ovviamente la definizione del circuito, che viene fatta attraverso un file di input scritto con un editor ASCII, che contiene informazioni sulla struttura del circuito e dei suoi componenti, e sull'analisi da eseguire su di esso. In pratica molte versioni di SPICE, e in particolare PSPICE della MicroSim, contengono un'applicazione, detta *Schematics*, in cui è possibile disegnare direttamente il circuito e ottenere la creazione del file di testo in maniera automatica. Schematics crea anche la *Netlist*, che è un elenco dei componenti presenti nel circuito, delle loro proprietà e dei nodi cui sono collegati.

Prima di procedere si deve notare che esistono dei vincoli sul modo in cui i componenti possono essere connessi per formare un circuito corretto dal punto di vista SPICE. Per prima cosa un circuito deve sempre avere un nodo di massa (GND), cui deve essere connesso ogni altro nodo da almeno un cammino DC. Non possono essere connessi in parallelo due generatori di tensione senza resistenza serie, o in serie due generatori di corrente senza resistenza in parallelo.

Il circuito può essere completato andando ad evidenziare quali sono le grandezze (V o I) di cui interessa ottenere la simulazione e i nodi cui sono riferite (ciò è fatto attraverso i cosiddetti *marker*).

A partire dal file di testo il programma esegue la simulazione e crea un file di output, contenente le informazioni dell'analisi. Si può ottenere la visualizzazione diretta dei risultati della simulazione attraverso l'applicazione *Probe*, che riporta in forma grafica le grandezze di interesse o un'espressione matematica tra le grandezze presenti nel circuito.

## DEFINIZIONE DEL CIRCUITO

Una volta eseguita l'applicazione *Schematics* il circuito può essere disegnato direttamente sullo schermo del computer. Per introdurre un componente si deve scegliere dal menù *draw* e il sottomenù *Get New Part* (in alternativa si può usare la combinazione di tasti CTRL+G). Qui si deve selezionare il componente di interesse tra quelli presenti nelle librerie, che viene poi portato nel circuito cliccando in *Place* o in *Place & Close* (nel primo caso la finestra delle librerie rimane aperta, e si possono introdurre altri componenti, mentre nel secondo caso la finestra si chiude).

Tra i vari componenti tra cui scegliere, i principali sono:

- *R* resistore, si deve definire il valore (*value*) in  $\Omega$ ;
- *C* condensatore, si deve definire il valore (*value*) in F, eventualmente si può imporre la tensione iniziale ai suoi capi in V (opzione *IC*, *Initial Condition*);
- *L* induttore, si deve definire il suo valore (*value*) in H, eventualmente si può imporre la corrente iniziale in A (opzione *IC*);
- *D* diodo, si deve definire il modello tra quelli presenti nella libreria;
- *Q* transistor bipolare, si deve definire il modello tra quelli presenti nella libreria;
- *J* JFET, si deve definire il modello tra quelli presenti nella libreria;
- *M* transistor MOS, si deve definire il modello tra quelli presenti nella libreria;
- *VDC* generatore indipendente di tensione continua, si deve indicare il valore della tensione, nella riga *DC*;

- *VAC* generatore indipendente di tensione sinusoidale, si deve indicare il valore di tensione nella riga *AC*, ed eventualmente il valore di tensione *DC*, per le corrispondenti analisi;
- *VPULSE* generatore di tensione ad impulso definibile; per definire l'impulso, si utilizza una successione di coppie istante temporale – tensione, tra le quali la tensione varia in modo lineare:
  - $V_1$  da  $t=0$  a  $t=TD$  (*Delay*);
  - $V_2$  da  $t=TD+TR$  a  $t=TD+TR+PW$  (dove *TR* sta per *Rise Time*, tempo di salita, e *PW* per *Pulse Width*, ampiezza dell'impulso);
  - $V_1$  da  $t=TD+TR+PW+TF$  a  $t=TD+PER$  (dove *PER* rappresenta il periodo del segnale e *TF*, *Fall Time*, il tempo di discesa).

Questo impulso è usato nell'analisi in transitorio. Eventualmente si possono introdurre le componenti *DC* e *AC* usate nelle rispettive analisi;

- *VSIN* generatore di tensione ad impulso sinusoidale smorzato esponenzialmente, usato quando serve un generatore sinusoidale in un'analisi transitoria (cioè in funzione del tempo); è necessario specificare l'ampiezza della tensione di uscita (*VAMPL*), la sua frequenza (*FREQ*) e l'eventuale componente di tensione continua sovrapposta alla sinusoide (*VOFF*);
- *I\** generatori di corrente con opzioni analoghe a quelli di tensione (al posto di \* si considerino le sigle corrispondenti);
- *E* generatore di tensione controllato in tensione, se ne deve indicare il guadagno (*gain*) tra ingresso e uscita;
- *F* generatore di corrente controllato in corrente, se ne deve indicare il guadagno (*gain*) tra ingresso e uscita;
- *G* generatore di corrente controllato in tensione, se ne deve indicare la transconduttanza (*gain*) tra ingresso e uscita;
- *H* generatore di tensione controllato in corrente, se ne deve indicare la transresistenza (*gain*) tra ingresso e uscita;
- *GND\_ANALOG* per introdurre il riferimento di massa (obbligatorio in almeno un nodo).

Una volta scelto il componente esso può essere posto in un punto qualsiasi del circuito posizionandolo con il mouse e cliccando il tasto sinistro; a questo punto è

possibile introdurre altri componenti analoghi con il tasto sinistro; per cambiare azione basta premere il tasto destro. I componenti da introdurre possono essere ruotati mediante la combinazione di tasti CTRL+R (che esegue una rotazione di 90° in senso antiorario), o CTRL+F (con cui si ottiene la rotazione attorno all'asse del componente; questa opzione è utile in componenti a più di due piedini, come gli amplificatori operazionali o i transistor).

Il valore e le proprietà del componente si introducono cliccando rapidamente due volte sul componente stesso con il tasto sinistro del mouse.

I valori da fornire ai componenti possono essere espressi in forma decimale o in virgola mobile, quest'ultima semplice o esponenziale. Eventualmente SPICE permette anche di usare i suffissi del sistema metrico:

F	femto	E-15;
P	pico	E-12;
N	nano	E-9;
U	micro	E-6;
M	milli	E-3;
K	chilo	E+3;
MEG	mega	E+6;
G	giga	E+9;
T	tera	E+12.

Si noti che SPICE non fa distinzione tra caratteri minuscoli e maiuscoli e che non è necessario introdurre nel valore anche l'unità di misura in quanto viene automaticamente utilizzata l'unità del sistema internazionale. In particolare il sottomultiplo milli va indicato con M (o m), mentre il multiplo mega con MEG (o meg), mentre, se utilizzato senza un prefisso, il simbolo F viene interpretato non come unità di misura (Farad) ma come  $10^{-12}$  (femto).

Per collegare i componenti con dei conduttori, si sceglie dal menù *draw* il sottomenù *wire*, o si utilizza la combinazione di tasti CTRL+W, o ancora si clicca nell'icona riportante una matita, presente nella barra degli strumenti nella parte alta dello schermo. Al posto del cursore compare una matita; il filo viene disegnato cliccando sul suo punto iniziale e finale.

Una volta disegnato tutto il circuito è necessario introdurre il riferimento di massa su di un nodo<sup>1</sup>.

Si può ora andare ad indicare quali sono le grandezze di interesse che verranno poi visualizzate (non è obbligatorio, eventualmente si può fare dopo nel *Probe*): ciò viene fatto attraverso i cosiddetti *markers*, andando nell'omonimo menù, dove tra le varie possibilità le principali sono tensione, tensione differenziale e corrente; eventualmente si può cliccare sulle icone della barra degli strumenti contenenti una V o una I all'interno di un cerchio. Il *marker* va poi posizionato nel nodo di interesse. Il marker di tensione consente di ottenere la visualizzazione della tensione del punto in cui è inserito, rispetto al punto di riferimento. Per avere la tensione tra due punti qualsiasi del circuito si può usare il marker di tensione differenziale (*Mark Voltage Differential*), con il quale si introducono due marker di tensione, uno per ciascun punto (uno è il +, l'altro il -).

Prima di passare alla simulazione il circuito va salvato, (dal menù *File*). L'estensione predefinita per i file di Schematic è *.sch*, per le netlist *.cir*.

### NOTA SULLA NUMERAZIONE DEI PIEDINI

Una volta lanciata l'applicazione Probe è possibile visualizzare varie forme d'onda o loro espressioni matematiche. Le tensioni sui due piedini di un componente, ad esempio una resistenza R1, sono indicate con i simboli V(R1:1) e V(R1:2), e nasce il problema di capire quale dei due piedini è quello di interesse per l'analisi in corso. Non appena viene introdotto un componente con la combinazione CTRL+G, il piedino di sinistra è il numero 1, quello di destra è il numero 2, e questa numerazione rimane fissa. Per cui ruotando una volta un componente con la combinazione CTRL+R, la rotazione avviene in senso antiorario e il componente si pone in verticale ed ora il piedino in alto è il numero 2 e quello in basso è il numero 1. L'ulteriore rotazione riporta il componente orizzontale, ma con il piedino 1 a destra e il 2 a sinistra, mentre un'ulteriore rotazione riporta il componente verticale, con il piedino 1 in alto e il 2 in basso.


---

<sup>1</sup> Come si vedrà, i una netlist ad ogni nodo è associato un numero; il nodo di massa è sempre chiamato "0".



Un'altra cosa da tener presente è, che mentre con l'utilizzo dei marker di corrente, la corrente visualizzata è quella entrante nel piedino in cui è stato posizionato il marker, utilizzando le funzioni del *Probe* per ottenere la visualizzazione di una corrente si deve selezionare la voce I(\*), dove \* rappresenta un componente del circuito: in questo caso la corrente visualizzata è quella entrante nel morsetto 1. Nel caso il componente sia a più di due morsetti (amplificatori operazionali o transistor), si ha ancora la voce I(\*), ma \* indica, oltre al componente, anche il morsetto in oggetto, e la corrente è visualizzata considerando il verso entrante nel morsetto.

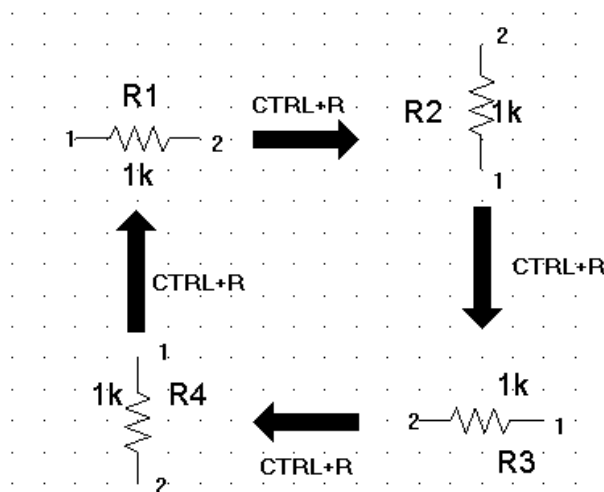Per quel che riguarda la notazione dei piedini graficamente la situazione è la seguente:



## SIMULAZIONE

Prima di avviare la simulazione è necessario definire il tipo di simulazione richiesta, andando nel menù *Analisis* e nel sottomenù *Setup...* o cliccando direttamente sull'icona che si trova nella barra degli strumenti. Qui compaiono i vari tipi di analisi, che possono essere abilitati o meno (*Enabled*).

Tra le varie possibilità le principali sono le seguenti:

- *Bias Point*: trova il punto di lavoro del circuito, è abilitata per default e non fa partire il Probe; la visualizzazione delle tensioni ai rami del circuito si ottiene premendo il tasto con l'icona V sulla barra degli strumenti, mentre per le correnti nei rami si preme il tasto con l'icona I;
- *AC sweep*: fa l'analisi in alternata del circuito, fornendo la risposta in frequenza. Cliccando sul nome si può scegliere varie opzioni: variazione di frequenza lineare (*Linear*), e in questo caso va scelto il numero totale di punti (*Total Pts.*), che saranno equispaziati nell'intervallo che va dalla frequenza di partenza (*Start Freq.*) a quella di arrivo (*End Freq.*); variazione di frequenza per ottave (*Octave*) o per decenni (*Decade*), e in questo caso va scelto il numero di punti in cui fare l'analisi per ciascuna ottava o ciascuna decade rispettivamente. E' consigliabile scegliere una variazione di frequenza per decenni, in modo che i punti siano equispaziati in scala logaritmica, che è poi quella usata tipicamente, e per default, nell'analisi in frequenza;
- *DC sweep*: fa l'analisi in DC del circuito, fornendo una grandezza di uscita al variare dell'uscita di un generatore indipendente, considerata come variabile di ingresso. Cliccando sul nome si sceglie il generatore indipendente in oggetto (*Name*), il tipo di variazione (*Sweep Type*), il passo di variazione (*Increment*), il valore iniziale (*Start Value*) e quello finale (*End Value*). Si veda anche la nota relativa alle caratteristiche  $I_C$ - $V_{CE}$  di un BJT;
- *Transfer Function*: determina la funzione di trasferimento DC per piccoli segnali. Cliccando sul nome si deve fornire la variabile di uscita (*Output Variable*) e la sorgente di ingresso (*Input Source*), che deve essere un generatore indipendente.
- *Transient*: fa l'analisi in transitorio, fornendo la risposta nel tempo. Cliccando sul nome si può definire il tempo finale (*Final Time*) dell'analisi; per quel che riguarda il *Print Step* esso non rappresenta il passo con cui sarà fatta l'analisi,

bensì il passo con cui i dati saranno scritti in un certo file di output: in generale va modificato solo in modo da renderlo leggermente inferiore (ad esempio 1/5) del *Final Time*, e deve mai essere maggiore di quest'ultimo, altrimenti viene segnalato un errore.

Una volta abilitate e impostate le analisi da eseguire si può passare all'esecuzione dell'analisi vera e propria dal sottomenu *Simulate* o cliccando nell'icona gialla con dei grafici disegnati. Con ciò viene fatta l'analisi, che crea la netlist e il file di output. Viene inoltre lanciata l'applicazione *Probe* (tranne nel caso in cui l'unica analisi abilitata è la *Bias Point*) che riporta graficamente l'andamento della grandezza di interesse.

L'applicazione *Probe* oltre a visualizzare l'andamento richiesto consente una serie di interessanti applicazioni, utili a determinare varie quantità sul circuito in esame, come tempi di salita e discesa, impedenze di ingresso e uscita, banda passante e così via.

Innanzitutto il menu *Plot* presenta i due sottomenu *X Axis Setting* e *Y Axis Setting* con i quali è possibile impostare l'intervallo visualizzato lungo gli assi X e Y e il tipo di scala utilizzata (lineare o logaritmica), il che può essere ad es. utilizzato per eseguire uno zoom di un particolare intervallo. Nel menù *X Axis Setting* si ha anche la possibilità di cambiare la variabile che occupa l'asse delle X, tramite il pulsante *Axis Variable*. Ciò risulta utile quando nell'analisi DC è richiesto l'andamento di una grandezza in funzione di una tensione, o di una corrente, che non sono quelle di un generatore indipendente.

Poi si ha il menù *Tools* con il sottomenu *Cursor* e funzione *Display*, in questo modo vengono visualizzati sul grafico una coppia di cursori che possono essere spostati lungo la curva, dando indicazioni della posizione X-Y in cui ci si trova e della differenza tra le ordinate e le ascisse dei due cursori.

Infine si ha il menù *Trace*, che permette molte operazioni sul segnale visualizzato. Innanzitutto il sottomenù *Add* consente di dare una rappresentazione grafica di un'espressione matematica nella quale possono entrare in gioco tutte le grandezze (V e/o I) presenti nel circuito. Si possono usare le operazioni algebriche e varie altre operazioni più complicate (logaritmi, esponenziali, funzioni goniometriche, max e

min, ecc.). Ciò può ad es. consentire di calcolare la potenza dissipata su di un componente dal prodotto  $V \cdot I$ .

Il sottomenù *Delete All* consente di cancellare tutte le tracce presenti nello schermo.

Si ha poi il sottomenù *Fourier* che dà la rappresentazione della trasformata di Fourier del segnale rappresentato.

Quindi il sottomenù *Goal Function* (non presente in tutte le implementazioni di PSPICE) che contiene tutta una serie di funzioni che possono essere applicate ad una delle grandezze (V o I) del circuito. In questo menù è possibile creare nuove funzioni (*new*) o vedere come sono costruite quelle già presenti, (*view*, che tra l'altro riporta anche una breve descrizione della funzione).

Infine si ha il sottomenù *Eval Goal Function* (non presente in tutte le implementazioni di PSPICE) con il quale si possono applicare le *Goal Function* alle varie grandezze. Tra le possibilità di queste funzioni si ha la determinazione dei tempi di salita (*Risetime*) e di discesa (*Falltime*) di un segnale, della banda passante (*Bandwidth* o *BPBW*), del periodo (*Period*), dei *Max* e *Min*, dell'*Overshoot*, ecc.

## GOAL FUNCTION

Si riporta ora una breve descrizione delle Goal Function presenti nell'applicazione Probe (solo in alcune versioni di PSPICE). Il significato di alcune funzioni sarà più chiaro con il proseguire dei corsi di Elettronica I e di Controlli Automatici:

*Bandwidth*: banda passante a -n dB (impostabili), ha due parametri: il segnale cui va applicata e il numero di dB in meno rispetto al massimo, in corrispondenza del punto in cui è calcolata la frequenza di taglio;

*CenterFreq*: frequenza centrale, a -n dB (impostabili), ha due parametri: il segnale cui va applicata e il numero di dB in meno rispetto al massimo, in corrispondenza dei punti da cui è calcolata la frequenza centrale;

*FallTime*: tempo di discesa di un segnale senza overshoot, l'unico parametro è il segnale a cui va applicata;

*GainMargin*: margine di guadagno, ha due parametri: il segnale e l'ampiezza della traccia in dB;

*GenFall*: tempo di discesa di un segnale con overshoot, ha come unico parametro il segnale cui va applicata;

*GenRise*: tempo di salita di un segnale con overshoot, ha come unico parametro il segnale cui va applicata;

*HPBW*: frequenza di taglio inferiore a  $-n$  dB, ha due parametri il segnale e il numero di dB in meno rispetto al massimo, in corrispondenza dei quali è calcolata la frequenza di taglio;

*LPBW*: frequenza di taglio superiore a  $-n$  dB, ha due parametri il segnale e il numero di dB in meno rispetto al massimo, in corrispondenza dei quali è calcolata la frequenza di taglio;

*Max (Min)*: massimo (minimo) del segnale nell'intervallo di studio, ha come unico parametro il segnale cui va applicata;

*MAXr (MINr)*: massimo (minimo) di un segnale in un certo intervallo dell'asse x, ha tre parametri: segnale, valore iniziale dell'intervallo e valore finale;

*Overshoot*: overshoot, cioè la differenza tra il massimo e il valore finale, ha come unico parametro il segnale cui va applicata;

*Peak*: trova il valore della traccia al suo n-esimo picco, ha due parametri: segnale cui va applicata e numero del picco;

*Period*: periodo nel dominio del tempo, ha come unico parametro il segnale cui va applicata;

*PhaseMargin*: margine di fase, ha due parametri: il segnale e la fase della traccia;

*Pulsewidth*: ampiezza del primo impulso, ha come unico parametro il segnale cui va applicata;

*RiseTime*: tempo di salita di un segnale senza overshoot, ha come unico parametro il segnale cui va applicata;

*SWINGr*: differenza tra il massimo e il minimo del segnale in un intervallo lungo l'asse X, ha tre parametri: segnale, valore iniziale dell'intervallo e valore finale;

*TPmW2*: potenza totale in mW dissipata nel periodo di tempo scelto, ha due parametri: l'integrale del prodotto tensione corrente del carico in esame e il periodo di tempo;

*XatNthY*: valore della X corrispondente all'n-esima occorrenza del valore della Y, ha tre parametri: segnale, valore del punto in X e numero dell'occorrenza;

*XatNthYn*: valore della X corrispondente all'n-esimo valore della Y con pendenza negativa, ha tre parametri: segnale, valore della coordinata Y e numero dell'occorrenza;

*XatNthYp*: valore della X corrispondente all'n-esimo valore della Y con pendenza positiva, ha tre parametri: segnale, valore della coordinata Y e numero dell'occorrenza;

*XatNthYpct*: valore della X corrispondente all'n-esimo valore di una percentuale a scelta dell'asse Y, ha tre parametri: segnale, valore della coordinata Y e numero dell'occorrenza;

*YatX*: valore della Y corrispondente ad un certo valore della X, ha due parametri: segnale e valore della coordinata X;

*YatXpct*: valore della Y corrispondente ad una percentuale a scelta dell'intero asse X, ha due parametri: segnali e percentuale dell'intervallo dell'asse X.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla guida in linea del programma.

## **ANALOG OPERATORS AND FUNCTIONS**

Si riporta ora una descrizione degli operatori matematici che possono essere utilizzati nell'*Eval Goal Function* o con la funzione *Add*:

*ABS*: valore assoluto;

*ARCTAN*: arcotangente con risultato in gradi;

*ATAN*: arcotangente con risultato in radianti;

*AVG*: valore medio su tutto l'asse X in esame;

*AVGx*: valore medio su un intervallo dell'asse X;

*COS*: coseno;

*d*: derivata prima rispetto a X;

*DB*: valore in dB;

*EXP*: esponenziale base e;

*G*: ritardo di gruppo, in secondi, lungo X;

*IMG*: parte immaginaria;

*LOG*: logaritmo naturale (base e);

*LOG10*: logaritmo in base 10;

*M*: ampiezza;

*MAX*: massimo;

*MIN*: minimo;

*P*: fase;

*PWR*: elevamento a potenza;

*R*: parte reale;

*RMS*: valore efficace in tutto l'asse X in esame;

*S*: integrale;

*SGN*: funzione segno (1 se  $x > 0$ , 0 se  $x = 0$ , -1 se  $x < 0$ );

*SIN*: seno;

*SQRT*: radice quadrata.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla guida in linea del programma.

## UTILIZZO DEI CURSORI

Alcune versioni di PSPICE non implementano le *goal function*, e per effettuare misure dall'applicazione *Probe* si possono utilizzare i cursori (*cursor*), eventualmente abbinati alla visualizzazione di un'opportuna traccia ottenuta attraverso gli operatori matematici.

I cursori vengono abilitati sullo schermo dal sottomenu *Cursors* del menù *Tools*, attraverso la voce *Display*. I due cursori che compaiono nello schermo possono essere mossi lungo la traccia visualizzata mediante i tasti destro e sinistro del mouse, o mediante i tasti direzionali LEFT e RIGHT, SHIFT+LEFT e SHIFT+RIGHT, della tastiera. Sullo schermo compare una finestra costituita da tre righe e due colonne. Le righe nell'ordine rappresentano i due cursori (A1 e A2) e la differenza tra di essi (dif), mentre le colonne rappresentano l'ascissa e l'ordinata del punto in cui si trova il cursore.

I cursori possono essere posizionati direttamente in alcuni punti della traccia, attraverso le voci presenti nel sottomenu *Cursor*, in particolare si ha:

*Peak*: posiziona il cursore nel picco successivo (massimo locale);

*Trough*: posiziona il cursore nell'avvallamento successivo (minimo locale);

*Min*: posiziona il cursore nel minimo della porzione visualizzata;

*Max*: posiziona il cursore nel massimo della porzione visualizzata.

Da notare che le funzioni appena citate vengono applicate all'ultimo cursore utilizzato. Se ad esempio è necessario posizionare un cursore nel massimo di una traccia, e l'altro nel minimo, si può usare *Max*, poi spostare leggermente l'altro cursore e usare *Min* (se non viene selezionato l'altro cursore *Min* posiziona nel minimo sempre lo stesso cursore che prima era stato posizionato nel massimo).

## **ANALISI MONTECARLO / WORST CASE**

Oltre alle analisi DC, AC e Transient già viste PSPICE consente altri tipi di analisi. Tra queste assume una certa importanza l'analisi *MonteCarlo/Worst case* che consente di tenere conto della tolleranza dei componenti reali durante l'analisi di un circuito. Nel Setup dell'analisi si può scegliere quale delle due verrà eseguita nella successiva simulazione.

Con l'analisi *MonteCarlo* si ottiene una serie di valori di una variabile d'uscita (scelta nell'opzione Output variable) per diversi valori dei componenti. Il numero dei diversi casi presentati deve essere impostato dall'utente nell'opzione *MC runs* e deve essere compreso tra 2 e 1000. Nell'applicazione Probe poi è visualizzato l'insieme degli andamenti o un certo insieme scelto dall'utente.

Con l'analisi *Worst Case* invece si riporta il caso peggiore della variabile d'uscita scelta, in positivo o in negativo rispetto al caso che fa riferimento ai valori nominali dei componenti. La scelta della direzione del Worst Case si fa nell'opzione *Wcase Option-Direction* scegliendo *HI* o *LOW*.



## DEFINIZIONE DI UN CIRCUITO MEDIANTE UN FILE DI INPUT

In alcune implementazioni di SPICE, come in HSPICE per Unix, non è presente l'applicazione Schematics, per cui è necessario definire il circuito mediante un file di testo che contiene tutte le informazioni relative alla struttura del circuito, al modello dei componenti ed al tipo di analisi da eseguire. In ogni caso, la prima operazione che viene eseguita da schematics all'inizio della simulazione è proprio compilare dei file di testo che vengono forniti come ingressi al simulatore vero e proprio.

Il file di input (detto *netlist*) può essere creato usando un qualsiasi editor ASCII, ed è costituito da un elenco di direttive e di definizioni di componenti comprese tra la prima riga del file, che SPICE interpreta sempre come titolo, e la direttiva *.END*, che segnala la fine del circuito e che deve essere sempre presente all'interno del file. Una riga che inizia con l'asterisco (\*) viene interpretata come un commento e ignorata nella fase di interpretazione. Nella descrizione della sintassi delle direttive si farà uso delle seguenti convenzioni: il testo in maiuscolo indica una parola o un carattere riservati, che hanno uno specifico significato per SPICE, e vanno usati così come sono; il testo in minuscolo indica un parametro variabile, a cui l'utente deve sostituire il valore effettivo (sono parametri obbligatori); tra parentesi quadre sono indicati i parametri opzionali. Ad esempio:

```
.END
```

```
.DC DEC punti f1 f2
```

```
Dnome nodo+ nodo- modello [area]
```

*.END*, *.DC*, *DEC* e il carattere *D* devono apparire così come sono nel file di input; *punti*, *f1*, *f2*, *nome*, *nodo+*, *nodo-* e *modello* sono parametri cui va sostituito nel file di input il valore reale, infine *area* è un parametro opzionale, che può essere specificato o meno.

Come già accennato, SPICE è del tutto case-insensitive, quindi queste vanno considerate come pure convenzioni grafiche (ed eventualmente come regole di scrittura per ottenere files meglio leggibili).

Una direttiva (ovvero un “comando”) comincia sempre con il punto (.) ed ha la forma:

*.yyy [parametri]*

dove *yyy* è la parola chiave che identifica univocamente la direttiva stessa. Esistono diverse categorie di direttive, divisibili in:

- richiesta di tipo di analisi;
- definizione del modello di componenti e dispositivi;
- controllo dell'output;
- processo del file di input;
- opzioni varie.

La sintassi per definire un elemento del circuito è:

*Xnome nodo\_1 ... nodo\_n parametri*

dove il parametro *X* è riservato e stabilisce il tipo di componente, e la parte rimanente *nome* individua univocamente il componente tra quelli dello stesso tipo; *nodo\_i* è l'identificatore del nodo connesso al terminale *i*-esimo del componente; il numero *n* di terminali dipende (ovviamente) dal tipo di componente e non può essere minore di due; *parametri* è una successione di attributi che caratterizzano completamente il modello di componente. I caratteri identificativi degli elementi più comunemente utilizzati sono:

*R* per i resistori;

*C* per i condensatori;

*L* per gli induttori;

*V* per i generatori indipendenti di tensione;

*I* per i generatori indipendenti di corrente;

*D* per i diodi;

*Q* per i transistor bipolari;

*J* per i JFET;

*M* per i transistor MOS.

L'elenco degli attributi da specificare al posto di *parametri* dipende dal tipo di componente. Per R, C ed L l'unico attributo obbligatorio è il valore. Per D, Q, M l'unico attributo obbligatorio è la stringa che individua il nome del modello da usare. Alcuni esempi di definizioni sono:

*R12 7 3 120*

*Cin 2 8 47E-6*

*L3a 5 4 5E-3*

*Q15 8 2 0 BC107*

*VIN 1 0 DC 1.5 AC 0.1*

Per quel che riguarda le grandezze numeriche, i suffissi e le unità di misura vale quanto già detto in precedenza per PSPICE.

La struttura del circuito viene specificata componente per componente, individuando univocamente ciascun nodo con un identificatore (un numero intero). Il numero 0 è riservato al nodo di massa, a cui sono riferite le tensioni di tutti gli altri nodi. Bisogna inoltre evitare l'esistenza di nodi isolati, per cui ciascun nodo deve essere connesso ad almeno due componenti.

Nello scrivere il file di input, soprattutto in circuiti complessi, è consigliabile adottare una struttura che aiuti a migliorare la leggibilità:

TITOLO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

ALIMENTAZIONI / GENERATORI

DEFINIZIONE DEI COMPONENTI

MODELLI DEI DISPOSITIVI

DEFINIZIONE DI SOTTOCIRCUITI

RICHIESTE DI ANALISI

RICHIESTE DI OUTPUT

.END

## DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

In SPICE si possono inserire generatori sia indipendenti che dipendenti. Per i primi la sintassi di definizione è:

*Vnome out+ out- [[DC] valore] [AC ampiezza [fase]] [transitorio]*

*Inome out+ out- [[DC] valore] [AC ampiezza [fase]] [transitorio]*

dove *out+* e *out-* sono il nodo positivo e il nodo negativo del generatore, *valore* è il valore della componente continua, *ampiezza* e *fase* sono l'ampiezza e la fase della componente alternata presente solo nell'analisi AC, *transitorio* è la descrizione della forma d'onda da usare nell'analisi in transitorio. Se manca *[[DC] valore]* si assume una componente continua nulla; se manca *[AC ampiezza [fase]]* si assume una componente nulla nell'analisi AC; se manca *[transitorio]* si assume che il generatore rimanga fisso al valore DC per tutta la durata del transitorio. Si noti che il parametro DC è usato in tutte le analisi, mentre i parametri AC e transitorio sono usati solo nelle rispettive analisi (in effetti, l'analisi ai grandi segnali ed il punto di lavoro sono necessari per qualsiasi analisi ai piccoli segnali).

Le principali funzioni del tempo che possono essere specificate al posto di *[transitorio]* sono:

- *PULSE(v<sub>1</sub> v<sub>2</sub> t<sub>D</sub> t<sub>R</sub> t<sub>F</sub> t<sub>W</sub> per)* il cui andamento è analogo al VPULSE descritto in PSPICE
- *SIN(v<sub>o</sub> v<sub>A</sub> f t<sub>D</sub> θ)* il cui andamento è:  
$$v_0 \quad \text{per } 0 \leq t \leq t_D$$
$$v_0 + v_A e^{-(t-t_D)\theta} \sin[2\pi f(t-t_D)] \quad \text{per } t > t_D$$
- *PWL(t<sub>1</sub> v<sub>1</sub> ... t<sub>n</sub> v<sub>n</sub>)*  
in cui ogni coppia (t<sub>i</sub>, v<sub>i</sub>) specifica che il valore della sorgente è v<sub>i</sub> all'istante t<sub>i</sub>.

Alcuni esempi di definizioni di sorgenti indipendenti sono:

I12 3 7

Vin 1 0 DC 2.5 AC 1

IBB 6 2 AC 0.1 SIN(0.5 1.5 1E6)

Il primo esempio definisce una sorgente di corrente nulla in ogni tipo di analisi; il secondo definisce una sorgente di tensione pari a 2.5V nell'analisi DC, 2.5 V di componente continua più una componente alternata di ampiezza 1V nell'analisi AC; il terzo definisce una sorgente di corrente pari a 0.1A in AC e una forma d'onda sinusoidale in transitorio.

I generatori dipendenti vengono rappresentati con la lettera prima lettera (rappresentativa del tipo di dispositivo) definita in modo analogo a quanto già detto per PSPICE:

*Enome out+ out- c+ c- guadagno*

*Fnome out+ out- Vcont guadagno*

*Gnome out+ out- v+ c- transconduttanza*

*Hnome out+ out- Vcont transresistenza*

dove *nome* è la stringa che identifica la sorgente, *out+* e *out-* sono i nodi uscita, *c+* e *c-* sono i nodi tra i quali viene prelevata la tensione di controllo, mentre come corrente di controllo viene prese quella che attraversa la sorgente di tensione indipendente specificata da *Vcont*. Infine va specificato il valore di *guadagno*, *transconduttanza* o *transresistenza*. Alcuni esempi sono:

E18 3 1 7 1 7.5

Fgs 9 3 VAMP 1.7

GCC 2 1 3 6 -4.1

H1a 8 9 V0 3

Nel primo caso si ha una sorgente di tensione tra i nodi 3 e 1 che genera una tensione pari a 7.5 volte la tensione tra i nodi 7 e 1.

Le definizioni di resistori, condensatori e induttori hanno la sintassi seguente:

*Rnome nodo+ nodo- valore*

*Cnome nodo+ nodo- valore*

*Lnome nodo+ nodo- valore*

dove *nodo+* e *nodo-* sono gli identificatori dei terminali.

Per i dispositivi a semiconduttore l'insieme dei parametri necessario a definire le caratteristiche elettriche del dispositivo viene specificato mediante una direttiva *.MODEL*, alla quale si fa riferimento sulla linea di definizione del componente attraverso una stringa di identificazione:

*Dnome anodo catodo modello [area]*

*Qnome coll base emett [subs] modello [area]*

*Jnome drain gate source modello [area]*

dove *modello* è la stringa che identifica il modello del dispositivo, e *area* è un fattore numerico che individua l'area relativa del dispositivo, e se non è specificato è posto pari a 1 per default.

Un transistor MOS viene definito come:

*Mnome drain gate source subs modello [L=val] [W=val] [AS=val] [AD=val]*

*[PS=val] [PD=val] [NRS=val] [NRD=val]*

dove non si entra in dettaglio sul significato dei parametri opzionali.

SPICE offre anche la possibilità di organizzare in modo gerarchico la descrizione del circuito attraverso la definizione di sottocircuiti, ai quali ci si può riferire come ad un singolo dispositivo. La sintassi della definizione di un sottocircuito è:

```
.SUBCKT nome n1 [... nk]  
definizione del sottocircuito  
.ENDS
```

dove *nome* è una stringa che identifica univocamente il sottocircuito tra quelli presenti ed  $n_i$  è l'*i*-esimo nodo di interfaccia del sottocircuito (ne deve essere presente almeno uno). Le righe comprese tra *.SUBCKT* e *.ENDS* descrivono il sottocircuito attraverso definizioni di componenti, chiamate ad altri sottocircuiti, modelli di dispositivi ecc. I nomi di nodi, dispositivi e modelli usati all'interno del sottocircuito, con l'eccezione del nodo 0, sono locali. Un modello definito all'interno di un sottocircuito è disponibile solo in quest'ultimo, mentre un modello definito nel circuito principale è disponibile all'interno di tutti i sottocircuiti.

La chiamata ad un sottocircuito ha la sintassi:

```
Xident m1 ... mk nome
```

in cui *nome* deve essere la stringa che compare nella definizione del sottocircuito a cui si fa riferimento, *ident* è una stringa che identifica univocamente una chiamata e  $m_1 \dots m_k$  sono i nodi a cui viene connesso il sottocircuito e devono essere tanti quanti quelli che compaiono nella definizione. Questo comando permette di utilizzare il blocco circuitale definito con la direttiva *.SUBCKT* più volte all'interno dello stesso circuito. Ad esempio:

```
...  
X14 7 3 RC  
...  
X7 4 8 RC  
...  
.SUBCKT 1 2 RC  
R1 1 3 45  
C1 3 2 12u  
.ENDS  
...
```

## TIPO DI ANALISI

Vengono ora analizzati i principali tipi di analisi possibili in SPICE:

- *.OP*

è una direttiva che invoca una soluzione DC del punto di lavoro. Nel file di output viene inserita una serie di informazioni: la lista delle tensioni ad ogni nodo, la corrente e la potenza dissipata di ogni sorgente indipendente di tensione e i parametri linearizzati dei dispositivi non lineari.

- *.DC gen1 start1 stop1 inc1 [gen2 start2 stop2 inc2]*

è una direttiva che fornisce una caratteristica di trasferimento in continua, calcolata per diverse condizioni operative del generatore indipendente *gen1*, che parte dal valore *start1* e termina a *stop1*, variando con incrementi *inc1*. Se si specifica un secondo generatore indipendente *gen2* il *gen1* compie un ciclo completo per ogni valore del *gen1*. Ad esempio, questa opzione può essere utile nel caso in cui si vogliono ottenere le caratteristiche di uscita (ai grandi segnali) di un transistor.

- *.TF out in*

è una direttiva che fornisce la funzione di trasferimento DC per piccoli segnali, la resistenza d'ingresso e la resistenza di uscita. *out* è la variabile di uscita, che può essere la tensione di un nodo o la corrente attraverso un generatore indipendente di tensione; *in* è la sorgente indipendente che fornisce il segnale di ingresso. La resistenza di uscita è quella “vista” dal nodo *in*, quella di uscita è quella “vista” da *out*.

- *.AC var np fstart fstop*



è una direttiva che richiede una analisi per diversi valori di frequenza, a partire da  $f_{start}$  fino ad arrivare ad  $f_{stop}$ .  $var$  descrive il modo in cui vengono spazati i punti per l'analisi; può assumere i valori  $DEC$  per una variazione di frequenza per decenni,  $OCT$  per una variazione di frequenza per ottave ( $np$  specifica il numero di punti per decade o per ottava),  $LIN$  per una variazione lineare della frequenza (in questo caso,  $np$  specifica il numero totale di punti). Il segnale di ingresso al circuito nell'analisi AC è dato dalla componente AC di tutti i generatori indipendenti.

- *.TRAN tinc tstop [tstart [tmax]]*

è una direttiva che richiede una soluzione del circuito nell'intervallo di tempo tra 0 e  $t_{stop}$ . L'intervallo di tempo tra una soluzione a un dato istante e la successiva viene determinato in maniera automatica da SPICE, mentre ad intervalli regolari di  $tinc$  SPICE scrive i risultati dell'analisi. Se specificato  $tstart$  sopprime il calcolo dei risultati nell'intervallo di tempo tra 0 e  $tstart$ . Infine  $tmax$  forza SPICE a compiere l'analisi a intervalli non più lunghi di  $tmax$ .

- *.IC V(n\_1)=val\_1 ... V(n\_k)=val\_k*

permette di assegnare all'istante  $t=0$  a ciascun nodo  $n_i$  la tensione specificata da  $val_i$ . Dopo la soluzione DC iniziale i vincoli specificati da *.IC* vengono rimossi.

## CONTROLLO DELL'OUTPUT

Attraverso la direttiva *.PRINT* si possono memorizzare in un file di output i dati ottenuti nelle analisi. La sintassi è:

*.PRINT analisi ov\_1 ... ov\_n*

dove *analisi* può essere  $DC$ ,  $AC$  o  $TRAN$ , mentre  $ov_i$  individua la variabile che si vuole memorizzare, la sua forma è  $V(n)$  o  $V(n_1, n_2)$ , per il potenziale del nodo  $n$  o

per la d.d.p. tra il nodo  $n_1$  e il nodo  $n_2$ ,  $I(comp)$  o  $I_x disp$  per la corrente attraverso il componente a due terminali comp o per la corrente entrante nel terminale x del dispositivo a più di due terminali disp. Nell'analisi AC le grandezze sono in generale complesse; pertanto, si può scegliere tra parte reale, parte immaginaria, ampiezza, ampiezza in dB e fase aggiungendo (dopo la lettera V o I) rispettivamente il suffisso R, I, M, DB o P.

E' consentito specificare fino a 8 variabili per ogni direttiva .PRINT, mentre ciascun tipo di analisi può avere un numero illimitato di direttive .PRINT.

La direttiva .PLOT ha la stessa sintassi di .PRINT, ma i dati vengono scritti nel file di output in forma di grafico cartesiano realizzato usato solo caratteri ASCII.

## CALCOLO DEL PUNTO DI LAVORO

Tra i vari tipi di analisi presenti in PSPICE ce n'è una che serve per il calcolo del punto di lavoro statico di un circuito, ed è in grado di fornire il valore delle correnti in tutti i rami del circuito e delle tensioni in tutti i nodi, quando si è in regime continuo e il valore delle uscite di tutti i generatori indipendenti è fisso. Questo tipo di analisi è detta *Bias Point detail* ed è sempre abilitata per default nel Setup dell'analisi. Una volta lanciata l'analisi, nell'applicazione Schematics si può cliccare sulle icone della barra degli strumenti riportanti una V o una I, per visualizzare, direttamente nel circuito, rispettivamente i valori delle correnti o delle tensioni presenti. Una nota: a volte può interessare il valore della tensione in un punto del circuito che non è un nodo (ad esempio il terminale di una resistenza o il collettore di un transistor e così via); per far questo è sufficiente introdurre nel circuito originale un nodo fittizio, mediante un pezzo di filo che rimane aperto e parte dal punto in cui si vuole rilevare la tensione e quindi far ripartire l'analisi.


Le tensioni mostrate sono calcolate rispetto al punto di riferimento, mentre le correnti sono considerate entranti nel morsetto 1 dei componenti a due morsetti, uscenti dai generatori indipendenti ed entranti nei morsetti dei componenti a più terminali, come i BJT.

## CARATTERISTICHE $I_C$ - $V_{CE}$ DI UN BJT

In alcune applicazioni, come nella rappresentazione grafica delle caratteristiche  $I_C$ - $V_{CE}$  di un transistor, interessa ottenere delle curve DC parametrizzate in funzione di una particolare grandezza (la  $I_B$  nel caso di un BJT). Per far questo l'utilizzo della classica analisi DC non è sufficiente, in quanto essa fornisce solo una caratteristica  $I_C$ - $V_{CE}$  per un determinato valore di  $I_B$ . Per poter rappresentare anche le curve corrispondenti ad altri valori di  $I_B$  contemporaneamente, si può utilizzare un'altra potenzialità di SPICE, ovvero gli sweep nidificati (*nested*). Si consideri ad esempio una situazione come quella riportata nell'esercizio 10. Nella finestra di setup per la misura DC si imposta come variabile la V1 (*name*) e come valori iniziale e finale rispettivamente 0 e 5 V, infine l'incremento (ad es. 0.1 V). Per ottenere anche la parametrizzazione in funzione di  $I_B$  basta ora cliccare sul pulsante in basso a sinistra *Nested Sweep...*, con il quale si entra in nuova finestra in cui si configurano i parametri per la seconda variabile. Nella nuova finestra bisogna innanzitutto scegliere, tramite il riquadro in alto a sinistra (*Swept Var. Type*), il tipo di variabile (nel nostro caso, *Current Source*), quindi come prima si indicano il nome della sorgente, il valore iniziale, quello finale e l'incremento. Alla fine è necessario ricordarsi di abilitare lo sweep di questa seconda variabile, nella checkbox *Enable Nested Sweep*. Infine si fa partire l'analisi e si trova l'insieme di curve.
 
### ESEMPIO

Per comprendere meglio l'esempio seguente sarebbe opportuno seguire i vari passi lavorando direttamente al calcolatore.




Si consideri un filtro R-C passa basso:

con  $R_1=0.82k\Omega$  e  $C_2=2.2nF$ .

Si vuole determinare:

 - 1) L'andamento nel tempo della tensione di uscita, come risposta ad un impulso di ingresso con il seguente andamento a gradino:



in particolare il tempo di salita e la costante di tempo.

- 2) L'andamento nel tempo della corrente nel condensatore.
- 3) La risposta in frequenza del filtro e la frequenza di taglio.
- 4) La risposta nel tempo del filtro ad un'onda quadra non ideale di ingresso avente le stesse caratteristiche dell'impulso al punto 1), con un tempo di discesa pari al tempo di salita e una frequenza di 1MHz. In particolare determinare l'ampiezza picco-picco dell'ondulazione residua dopo il transitorio iniziale.

L'esercizio dell'esempio può essere risolto utilizzando le Goal Function, e se queste non sono presenti si può possono utilizzare i cursori. E' possibile che le due soluzioni trovate siano leggermente diverse tra loro, e ciò è dovuto al fatto che i cursori inevitabilmente introducono delle incertezze.

La soluzione dell'esercizio richiede innanzitutto di disegnare il circuito in Schematics. Con la combinazione CTRL+G si può introdurre la resistenza (R) e posizionarla sullo schermo (Place & Close) cliccando prima sul tasto sinistro del mouse poi sul destro. La resistenza per default ha un valore pari a  $1K\Omega$ , per modificarlo si clicca rapidamente due volte sopra di essa con il tasto sinistro del mouse e sulla riga Value si va ad inserire il valore  $0.82K$  (i.e.  $0.82e3$  o  $820$ ). Usando ancora la combinazione CTRL+G si va ora a selezionare il condensatore (C)

e con una procedura analoga a quanto fatto per R lo si posiziona e gli si dà il valore di 2.2n. In particolare per disegnare il circuito come riportato nel disegno precedente il condensatore può essere ruotato, prima di posizionarlo definitivamente con la combinazione CTRL+R. Il circuito va ora completato con dei collegamenti filiformi e con il riferimento di massa (GND\_ANALOG) posto sulla parte inferiore del circuito.

In alcune versioni del programma SPICE, come H-SPICE per Unix, non è presente l'applicazione Schematics, ed è necessario definire il circuito attraverso la Netlist, cioè un file di testo contenente la descrizione del circuito attraverso una serie di direttive e di definizioni di componenti, comprese tra la prima riga del file, interpretata sempre come titolo, e la direttiva *.END*. Una riga che comincia con un asterisco (\*) viene interpretata come un commento e quindi ignorata nella simulazione. Non si vuole ora entrare nei dettagli di questa trattazione, e pertanto si prende in esame solo il file di testo per il circuito dell'esempio:

#### *Filtro passa basso*

*\*generatore di tensione impulsiva e componente alternata*

*VI 1 0 ac 1 PULSE (0 5 0 10n)*

*\*resistenza*

*R1 1 2 0.82k*

*\*condensatore*

*C1 2 0 2.2n*

*\*tipo di analisi*

*.tran 200n 20u*

*.ac dec 1001 100 100MEG*


*.print .tran V(4)*

*.print ac V(2)*

*.end*

 - 1) Per applicare in ingresso un impulso della forma richiesta si può inserire (CTRL+G) il generatore di tensione VPULSE. I parametri da definire per questo primo punto sono i valori  $V_1=0$ ,  $V_2=5$ ,  $TR=10ns$ . Ora dato che è richiesto l'andamento della tensione di uscita si deve introdurre un marker di tensione sul

terminale superiore del condensatore. Bisogna poi andare a selezionare il tipo di analisi richiesta nel sottomenù Setup... del menù Analysis. Qui si abilita l'analisi Transient e cliccando su di essa si va ad impostare il tempo di analisi, ad es. a 20us. Si può ora far partire l'analisi cliccando sull'icona corrispondente e in tal modo l'applicazione Probe va a visualizzare sullo schermo l'andamento della tensione richiesta, riportato nella figura:



A questo punto è possibile valutare il tempo di salita del segnale: dal menù Trace si seleziona Goal Function e tra le varie scelte possibili Risettime. Ora si clicca su Eval e vengono richiesti i parametri della funzione, in questo caso solo il nome della traccia di cui si deve determinare il tempo di salita. Cliccando sull'icona compaiono tutti segnali del circuito e tra questi si seleziona quello di interesse (che è lo stesso riportato sotto il grafico iniziale, cioè V(C1:2)).


Cliccando su OK sulla parte alta del grafico compare la risposta (3.95542 us).

Per determinare la costante di tempo del circuito R-C non si ha una funzione ad hoc come per il tempo di salita e si può utilizzare la funzione XatNthY, che permette di avere il valore della coordinata X corrispondente ad un certo valore della coordinata Y. Essa prevede 3 parametri, nell'ordine il segnale da analizzare, il valore della Y e l'occorrenza di questo valore (utile se il segnale assume più volte il valore Y). Come valore da dare alla Y si deve utilizzare la definizione di costante di tempo, che è il tempo dopo il quale il segnale ha raggiunto la frazione

$1-1/e$  del valore finale, nel nostro caso 3.1606V. Infine come occorrenza del valore di  $Y$  si mette il valore 1 dato che la funzione è monotona crescente e quindi passa una sola volta per il valore cercato. Si ottiene così una costante di tempo pari a 1.81371us.


La risposta può essere ottenuta attraverso l'impiego dei cursori. In tal caso nel *Probe* si vanno ad attivare dal menù Tools, Cursor, Display. Innanzitutto si valuta il massimo della tensione, dal menù Tools, Cursor, Max. Si legge sulla finestra, nella riga A1 il valore 4.9999. Il suo 10% è 0.5, mentre il 90% è 4.5. Ora si posizionano i due cursori nei punti più vicini a questi due valori, in particolare il cursore 1 si muove tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, mentre il cursore 2 si muove tenendo premuto il tasto destro. In questo caso si riescono a posizionare i cursori nei punti 4.4993 V e 542.922 mV (questi valori si leggono sull'ultima colonna). Sulla terza riga della finestra si ha la voce DIFF, che dà la differenza tra le ascisse e le ordinate dei due cursori: in tal caso interessa la differenza tra le ascisse che risulta essere 3.9362 us, che è un valore un po' diverso da quello più preciso ottenuto con le Goal Function (3.95542 us), anche se la differenza è percentualmente molto bassa. Con i cursori si può calcolare anche la costante di tempo e questo è lasciato come esercizio al lettore.

 - 2) Per trovare l'andamento nel tempo della corrente in C è sufficiente tornare in Schematics e togliere il marker di tensione (si va sopra con il cursore, si clicca una volta con il tasto sinistro e quindi si clicca sull'icona contenente una forbice) ed inserire nello stesso punto un marker di corrente, quindi avviando la simulazione (sempre con modalità Transient) si ottiene l'andamento cercato:



 - 3) Per determinare la risposta in frequenza del filtro è necessario introdurre una componente AC nel generatore impulsivo o sostituirlo con un generatore VAC. Scegliendo la prima possibilità si clicca due volte sul generatore e si inserisce un valore in AC (ad es. 5V). A questo punto bisogna reintrodurre il marker di tensione al posto di quello di corrente, quindi si va in Analysis e in Setup... e si abilita l'analisi AC Sweep. Premendo inoltre il pulsante corrispondente se ne definiscono i parametri; in particolare fissando AC Sweep Type su *Decade* i punti di analisi saranno equispaziati su scala logaritmica, che poi è quella più comunemente usata (e per default in *Probe*) nell'analisi in frequenza. Inoltre, sarà necessario impostare la frequenza iniziale *Start Freq.*, quella finale *End Freq.* e il numero di punti per decade *Pts/Decade*. Facendo partire l'analisi sullo schermo compare la risposta in frequenza cercata:






E' conveniente impostare per entrambi gli assi un andamento logaritmico e ciò si fa dal menù Plot e dai suoi sottomenu X Axis Setting e Y Axis Setting. Per determinare la frequenza di taglio si può utilizzare la goal function LPBW (la funzione HPBW serve per determinare la frequenza di taglio di un passa alto), mettendo come argomenti il segnale in esame (V(C1:2)) e i dB di diminuzione in cui è definita la frequenza di taglio (nel caso in esame 3dB). Si trova così una f di 88011.8Hz.

Con i cursori è conveniente dapprima rappresentare l'andamento in dB della tensione ai capi del condensatore. Per far ciò è opportuno innanzitutto cancellare la traccia disegnata (menù Trace, Delete All), quindi aggiungere la traccia di interesse dal menù Trace, Ad... , con cui si ha l'elenco delle tracce da aggiungere. Per ottenere la rappresentazione in dB dapprima si va sulla colonna di destra dove si preme sulla voce DB(), poi sulla colonna di sinistra si preme sulla voce V(C1:2). Sulla riga in basso (Trace Expression) si ha l'espressione della traccia da rappresentare, in tal caso DB(V(C1:2)). A questo punto si preme su OK e si ottiene l'andamento cercato. Per trovare la frequenza di taglio per prima cosa si abilitano i cursori (menù Tools, Cursor, Display), quindi cerca il massimo (menù Tools, Cursor, Max), ottenendo nella relativa finestra il valore 13.979. La frequenza di taglio si trova posizionando il cursore manualmente nel punto più

vicino a 10.979 dB. Nell'esempio si posiziona su 10.920 dB corrispondente alla frequenza di 89.341 kHz, contro gli 88.011 kHz precedenti.

 - 4) Per quest'ultimo punto è necessario ridefinire la forma d'onda d'uscita del VPULSE, impostando oltre a TR=10ns anche TF=10ns, PW=480ns e PER=1000ns. Si imposta ora l'analisi Transient e si lancia la simulazione. In Probe si trova un andamento ondulatorio crescente che dopo un certo tempo si stabilizza:



In questa zona va fatta la misura relativa alla tensione picco-picco richiesta. Si individua un settore temporale in cui sia presente un solo massimo e uno in cui sia presente un solo minimo (eventualmente si aumenta la scala temporale intorno alle zone di interesse). Ora si può usare l'applicazione Eval Goal Function nel menù Trace e ricorrere alle funzioni MAXr e MINr che determinano rispettivamente il massimo e il minimo del segnale in un intervallo dell'asse X. Nella riga Trace Expression si può introdurre l'espressione: MAXr(V(C1:2),15e-6,16e-6)- MINr(V(C1:2),15.5e-6,16.5e-6). Dando l'OK si ottiene il risultato cercato: 0.680423V.

N.B. E' possibile anche visualizzare contemporaneamente l'andamento di più forme d'onda. Per far ciò è sufficiente andare nel sottomenù Add del menù Trace e poi selezionare la traccia, o l'espressione, da visualizzare.

## ESERCIZI:


### ESERCIZIO 1:

E' lo stesso riportato nell'esempio precedente:

Si consideri un filtro R-C passa basso, con  $R_1=0.82\text{k}\Omega$  e  $C_2=2.2\text{nF}$ .

Si vuole determinare:

 - 1) L'andamento nel tempo della tensione di uscita, come risposta ad un impulso di ingresso con il seguente andamento a gradino:




in particolare il tempo di salita e la costante di tempo.

- 2) L'andamento nel tempo della corrente nel condensatore.
- 3) La risposta in frequenza del filtro e la frequenza di taglio.

- 4) La risposta nel tempo del filtro ad un'onda quadra non ideale di ingresso avente le stesse caratteristiche dell'impulso al punto 1), con un tempo di discesa pari al tempo di salita e una frequenza di 1MHz. In particolare determinare l'ampiezza picco-picco dell'ondulazione residua dopo il transitorio iniziale.

## ESERCIZIO 2:

Dato il filtro passa alto di figura:

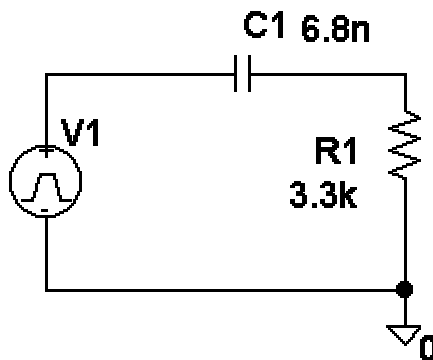

determinare:


- 1) la risposta nel tempo ad un'onda quadra di frequenza pari a 1kHz, con fronti di salita e discesa di durata pari a  $1\mu\text{s}$  e ampiezza di oscillazione tra 0 e 5V;
- 2) la risposta nel tempo ad un'onda quadra di frequenza pari a 1MHz, con fronti di salita e discesa di durata pari a 1ns e ampiezza di oscillazione tra 0 e 5V;
- 3) la frequenza di taglio.

### Soluzione proposta

 
- 1) Per definire l'onda quadra si introduce un generatore VPULSE con  $V1=0$ ,  $V2=5$ ,  $TR=1\mu$ ,  $TF=1\mu$ ,  $PW=0.5\text{m}$  e  $PER=1\text{m}$ . Si ricorda che  $PER = 1/\text{frequenza}$ ;  $PW = (PER-TR-TF)/2 \approx PER/2$

Sul setup dell'analisi Transient si è imposto un Final Time pari a 5ms, dato che il periodo dell'onda quadra è 1 ms, e così vengono rappresentati 5 periodi completi,

mentre il Print Step può essere posto pari a 0.1 ms (si noti che deve essere sempre soddisfatta la relazione  $\text{Print Step} < \text{Final Time}$ ). L'andamento cercato è:




 2) L'onda quadra si definisce in modo analogo al punto 1), adattando opportunamente i parametri del VPULSE. In tal caso il Final Time può essere posto pari a 5 us e il Print Step pari a 0.1 us. L'andamento che ne risulta è:




Si noti che la risposta non ha ancora raggiunto un regime di equilibrio, che si può cercare aumentando il Final Time

 - 3) In ingresso si pone un generatore VAC, di cui si può porre l'ampiezza (ACMAG) pari a 1V. Nel Setup AC Sweep si scelgono le frequenze Start Freq. ed End Freq. a valori rispettivamente basso e alto (ad es. 10 Hz e 10 MHz), dato che a priori è difficile di solito sapere com'è la risposta in frequenza del circuito. Inoltre non va dimenticato di porre l'AC Sweep Type su Decade. L'andamento che si trova è:



La frequenza di taglio cercata può essere determinata con le goal function o con i cursori (conviene richiedere la visualizzazione della tensione in dB) e vale all'incirca 7.1 kHz.

 
Se si fosse posto AC Sweep Type su Linear, avremmo ottenuto un andamento del tipo:



In questo modo, l'andamento in bassa frequenza sarebbe stato decisamente diverso, tanto che la frequenza di taglio così determinata è 6.8 kHz.

### ESERCIZIO 3:

Dato il circuito risonante serie:

 




Si determini:

- 1) L'andamento in frequenza dell'ampiezza, della fase, della parte reale e della parte immaginaria della tensione ai capi di  $C_1$ . In particolare si determini il valore della frequenza di risonanza, del relativo rapporto tra il massimo di tensione ai capi di  $C_1$  e la tensione ai capi di  $V_1$ .
- 2) La banda passante a 3dB.
- 3) L'andamento nel tempo della tensione ai capi di  $C_1$  e della corrente in  $L_1$  (partendo per entrambe da condizioni iniziali nulle) in seguito all'applicazione di un gradino di tensione che passa da 0V a 5V in  $5\mu\text{s}$ .
- 4) La risposta nel tempo ad un'onda quadra a 10Hz.

### ESERCIZIO 4:

Si abbia la rete lineare seguente:

 

in cui  $G$  è un generatore di corrente comandato in corrente con transconduttanza  $g_m=100\text{mS}$ .

- a) Supponendo tutte le  $C_1$  e  $C_5$  cortocircuitate e le capacità  $C_2$  e  $C_3$  circuiti aperti ricavare:
- 1) l'andamento della tensione di uscita (ai capi di  $R_7$ ) in funzione della tensione di ingresso (ai capi di  $R_4$ );
  - 2) il guadagno di tensione (si veda nelle note la definizione);
  - 3) l'impedenza di ingresso (si veda nelle note la definizione);
  - 4) l'impedenza di uscita (si veda nelle note la definizione);
  - 5) la potenza dissipata in  $R_8$ .
- b) Tenendo presenti tutte le capacità presenti nel circuito determinare:
- 1) l'andamento in frequenza del guadagno di tensione, il suo massimo e la frequenza relativa, dove si considera come tensione di ingresso quella ai capi del generatore  $V_5$  e come tensione di uscita quella ai capi di  $R_7$ ;
  - 2) la banda passante;
  - 3) l'andamento in frequenza dell'impedenza di ingresso e di uscita;
  - 4) la potenza in  $R_8$ .

#### ALCUNE DEFINIZIONI:

- guadagno di tensione:  $A = \frac{V_o}{V_i}$

dove  $V_o$  è la tensione di uscita (nel circuito in esame è la tensione ai capi di  $R_7$ ) e  $V_i$  è la tensione di ingresso (nel circuito in esame è la tensione ai capi di  $R_4$ ).

- impedenza di ingresso:  $Z_i = \frac{V_i}{I_i}$

dove  $I_i$  è la corrente di ingresso fornita dal generatore (nel circuito  $V_5$ ).

- impedenza di uscita:  $Z_o = \frac{V_s}{I_s}$

dove si rimuove il carico (nel circuito in esame la serie  $R_8-C_5$ ), si cortocircuita il generatore di ingresso e si applica in uscita un generatore di tensione  $V_s$  e  $I_s$  è la sua corrente di uscita.

## ESERCIZIO 5:



Confrontare le risposte in frequenza di due amplificatori operazionali:

- un operazionale “quasi-ideale”, simulato attraverso un generatore di tensione comandato in tensione con guadagno elevato ( $10^5$ ), alta resistenza di ingresso ( $1000k\Omega$ ) e bassa resistenza di uscita ( $1k\Omega$ ).
- un amplificatore operazionale reale (LM324).

Come si può verificare per via analitica, la funzione di trasferimento che si otterrebbe con un operazionale ideale presenta uno zero nell'origine ed un polo a 100 KHz.


Ripetere il confronto portando il guadagno del generatore di tensione comandato in tensione a 500.

Operazionale simulato e reale:

 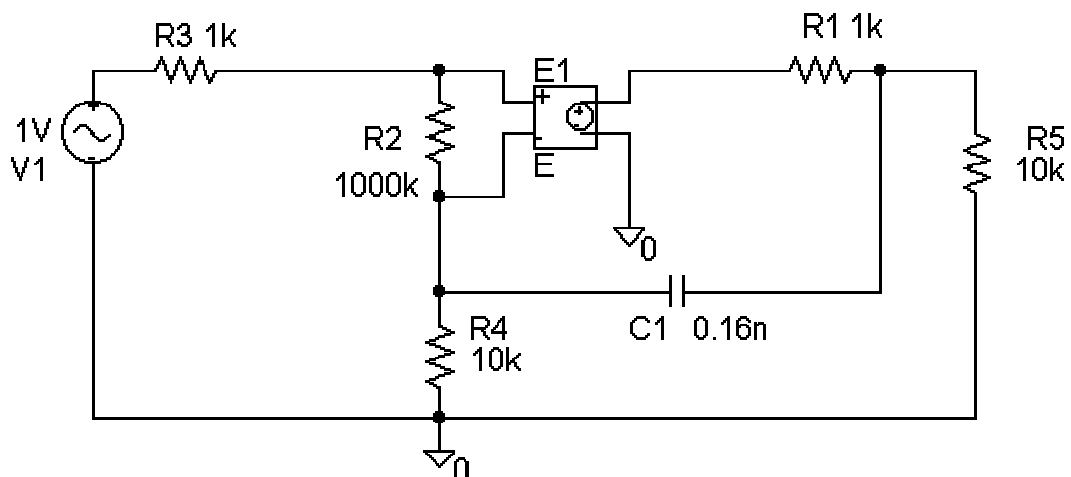
 
## ESERCIZIO 6:

Dato il circuito di figura, contenente l'amplificatore operazionale  $\mu A741$ :




determinare:

- 1) la risposta in frequenza, evidenziando il massimo guadagno in dB e la banda passante;
- 2) la risposta ad un'onda quadra a 10Hz e ampiezza 2V pp (si evidenzia in tal modo la risposta passa-alto del circuito);
- 3) la risposta ad un'onda quadra a 10KHz, di ampiezza prima 2V pp, con  $v_{c1}(0)=1V$ , e poi 0.2V pp, con  $v_{c1}(0)=0.1V$ , (si evidenzia in tal modo la limitazione di slew rate con il caso di ampiezza maggiore).
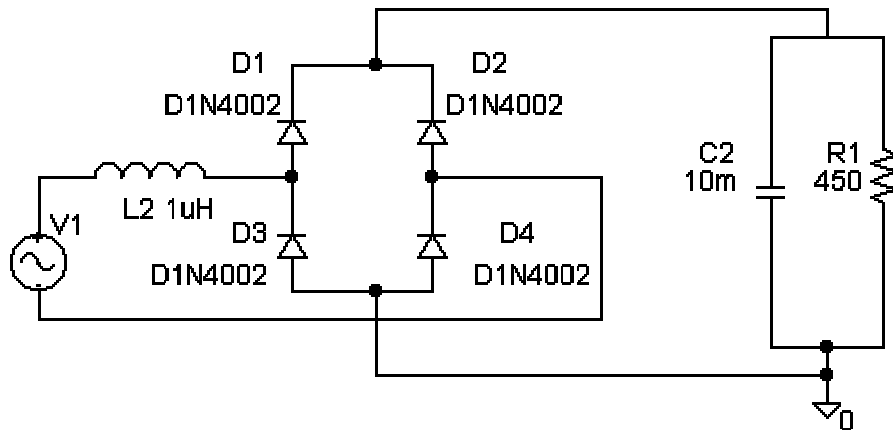
## ESERCIZIO 7

Dato il ponte di Graetz con filtro capacitivo:




dove il generatore V1 ha una tensione di uscita con valore massimo pari a 72V e una frequenza di 50 Hz; determinare:

- 1) il valore picco-picco del ripple residuo nella tensione ai capi della resistenza, tralasciando il transitorio iniziale;
- 2) la potenza istantanea massima (in valore assoluto, quindi considerando sia i picchi positivi che quelli negativi) dissipata su D1;
- 3) il valore massimo della corrente sull'induttanza;
- 4) il valore massimo del secondo picco di corrente sull'induttanza;
- 5) l'intervallo di conduzione dei diodi (nell'intervallo di tempo 80ms-100ms dopo l'inizio);
- 6) ripetere i calcoli con il condensatore pari a 1mF.
 
## ESERCIZIO 8


Data la rete contenente un amplificatore operazionale e un diodo zener:



determinare la caratteristica di trasferimento statica  $V_o=f(V_i)$  per  $V_i$  variabile tra  $-5V$  e  $+15V$ , in particolare determinare il valore di  $V_o$  per  $V_i=5V$  e il valore della potenza dissipata sullo zener per  $V_i=10V$ .

## ESERCIZIO 9


Data la rete:

 

determinare:

- 1) modulo, fase, parte reale e parte immaginaria dell'impedenza di ingresso (vista da V3), alla frequenza di 3kHz;
- 2) la frequenza di taglio del circuito.

## ESERCIZIO 10

 


Determinare:

- 1) l'andamento del  $\beta_F$  del transistor 2N2222, avendo fissato  $V_{CE}=5V$ , con  $I_B$  variabile tra 0 e  $100\mu A$ ;
- 2) la caratteristica  $I_c-V_{CE}$ , parametrizzata in funzione di  $I_B$  variabile tra  $10\mu A$  e  $100\mu A$  con passi di  $10\mu A$  (si consideri  $V_{CE}$  tra 0 e 5V).

### Esercizio 11


Dato il circuito:

 

determinare la corrente  $I_C$  e la tensione  $V_{CE}$ , al variare delle resistenze R1 ed R2 tra l'80% ed il 120% del loro valore nominale.

### ESERCIZIO 12

Dato il circuito di figura:

 


determinare l'andamento della tensione sul collettore e della corrente di base al variare di  $V_1$  tra 0.4 V e 0.8 V, in particolare il loro valore per  $V_1$  pari a 650 mV.



## ESERCIZIO 13


Dato lo schema di figura:

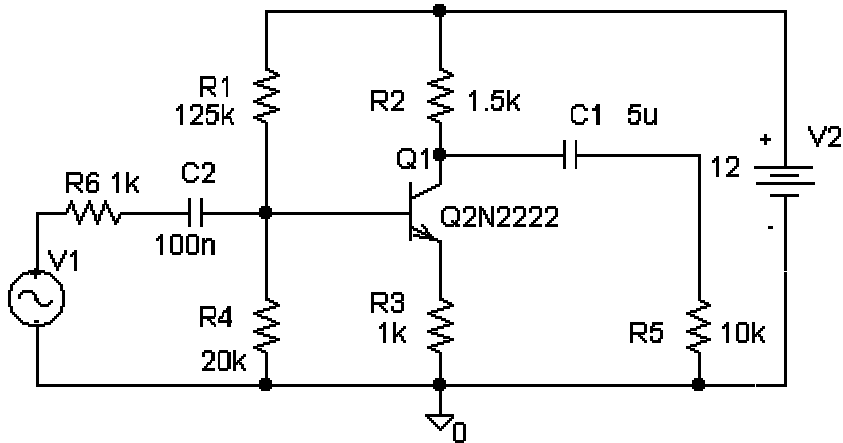

che costituisce un amplificatore a BJT a doppio carico con uscita sul collettore determinare:

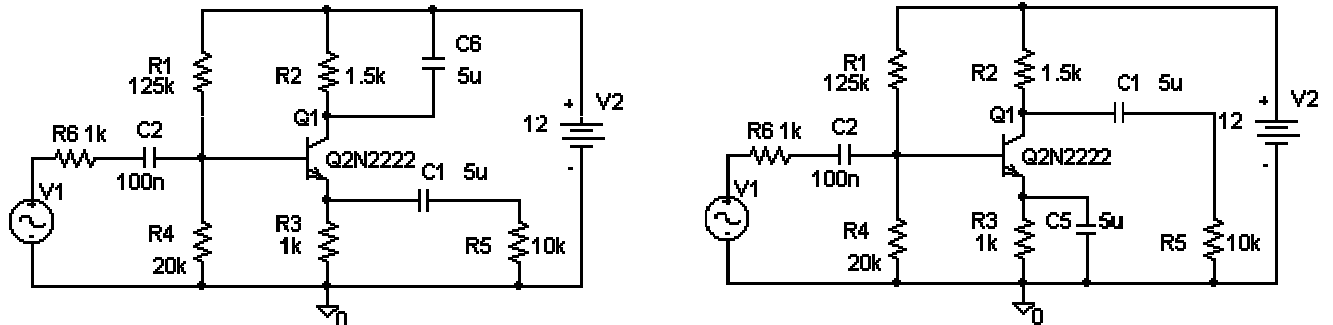
- 1) le correnti e le tensioni presenti nel circuito in regime statico (punto di lavoro: bias point);
- 2) l'andamento in frequenza del guadagno di tensione  $A = \frac{V_{R5}}{V_1}$ ;
- 3) determinare il massimo di A in dB;
- 4) determinare le frequenze di taglio (a 3 dB) e la banda passante;
- 5) l'andamento in frequenza dell'impedenza di ingresso (vista da  $V_1$ ) e il suo valore alla frequenza di 10Hz e di 5 kHz;
- 6) l'andamento nel tempo della tensione ai capi di  $R_5$  come risposta ad una sinusoide di ampiezza 0.05 V e frequenza di 5 kHz, inoltre il valore istantaneo della potenza dissipata su  $R_5$  dopo 30  $\mu$ s.

Ripetere le domande dalla 2 alla 6 considerando gli schemi a emettitore comune e a collettore comune sotto riportati:


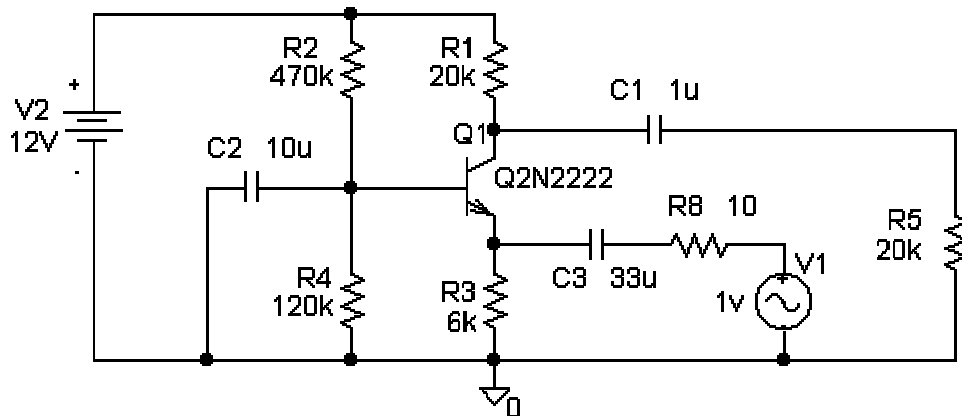
## ESERCIZIO 14

Dato l'amplificatore a base comune di figura:




determinare:

- 1) le tensioni e le correnti di polarizzazione;
- 2) l'andamento in frequenza dell'amplificazione  $A = \frac{V_{R5}}{V_1}$  e il suo massimo in dB;
- 3) le frequenze di taglio inferiore e superiore a  $-3$  dB e la banda passante;

- 4) l'impedenza di ingresso vista da  $V_1$  alla frequenza di 10 Hz;
- 5) la tensione ai capi di  $R_5$  come risposta ad un onda quadra con periodo di 10 Hz con fronti di salita e di discesa (TF e TR) pari ad 1 ms, variabile tra -0.1 V e +0.1 V, in particolare il suo massimo e il suo minimo, nell'intervallo tra 0 e 0.5 s;
- 6) la potenza istantanea massima (in valore assoluto quindi anche eventuali picchi negativi vanno presi in considerazione) dissipata su  $R_8$  in seguito all'applicazione dello stesso segnale del punto 5), e nello stesso intervallo di tempo.
 
## ESERCIZIO 15

Questo esercizio viene proposto con lo scopo di consentire un ripasso dei quattro principali tipi di analisi presenti in PSPICE: Bias Point, DC, AC, Transient. In particolare viene data anche traccia della soluzione, con i relativi grafici e risultati numerici (vengono utilizzati i cursori). Lo schema del circuito è il seguente:



in cui E è un generatore di tensione comandato in tensione con guadagno (GAIN) pari a 10. Determinare:

- 1) il punto di lavoro (bias point detail) del circuito, costituito dalle correnti nei vari rami e dalle tensioni ai vari nodi, avendo fissato  $V_1=1V$ ;


- 2) l'andamento della tensione di uscita (DC sweep) al generatore di tensione comandato in tensione al variare di  $V_1$  tra 0 e 1 V;
- 3) l'andamento in frequenza (AC sweep) del guadagno del circuito espresso in dB, definito dal rapporto tra la tensione su  $R_5$  e quella ai capi di  $V_1$ , in particolare determinarne il massimo e la banda passante;
- 4) la risposta nel tempo (Transient) della tensione ai capi di  $R_4$  avendo messo in ingresso un generatore di tensione sinusoidale, di ampiezza 1 V e frequenza 1 KHz. In particolare determinarne il valore massimo, e determinare la potenza istantanea dissipata in  $R_4$  all'istante  $t=80 \mu\text{s}$  (in valore assoluto).
- 5) l'andamento nel tempo (transient) della tensione su  $R_5$  avendo posto in ingresso un generatore di onda quadra oscillante tra -0.5 V e 0.5 V, con tempi di salita e discesa pari a 1 ns e frequenza pari ad 1 MHz. In particolare il suo valore all'istante  $t=4 \mu\text{s}$ .

### **Soluzione proposta**

Nel disegnare il circuito non ci sono particolari accorgimenti da considerare, l'unico punto in cui occorre porre attenzione è la definizione del guadagno del generatore di tensione comandato in tensione, che va fatta cliccando sul componente e ponendo alla voce GAIN il valore 10.

Inizialmente, seguendo l'ordine delle domande, si introduce un generatore di tensione VDC in cui si fissa il valore ad 1 V.

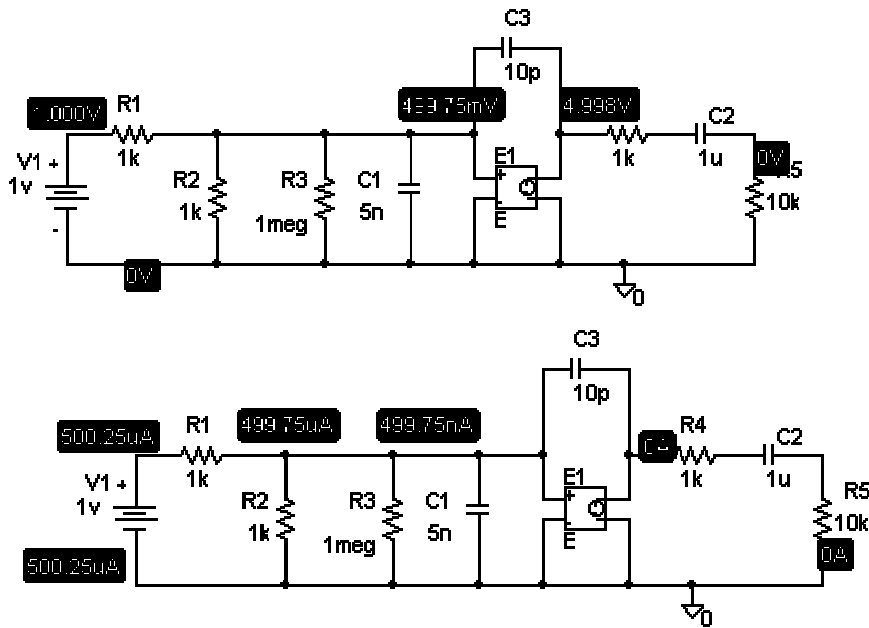- 1) Le informazioni richieste sono accessibili per due vie. Dopo aver simulato il circuito (non è necessario il setup in quanto l'analisi in DC è abilitata per default), basta cliccare sull'icona della barra degli strumenti riportante una V per visualizzare le tensioni e sull'icona con la I per le correnti. Si ottengono le due schermate sotto riportate, in cui si notano le risposte cercate:




In alternativa si può analizzare il file .out corrispondente al circuito (questo è accessibile anche dal menù *Analysis*, alla voce *Examine output*).

 2) Si tratta di abilitare uno sweep DC; i parametri da definire nel Setup sono:


Name V1, Start 0, End 1, Increment 0.01.

A questo punto si posiziona un marker di tensione nell'uscita di E (o in alternativa, si seleziona il nodo da visualizzare dal menù *Trace* di *Probe*), e si lancia l'analisi, ottenendo:




Si noti che non sarebbe stato possibile ottenere l'andamento di  $V_{R5}$  in funzione di  $V_{R2}$  dal Setup dell'analisi DC, in quanto *Name* deve essere per forza un generatore indipendente. La soluzione si ottiene in tal caso facendo l'analisi con le stesse impostazioni, e modificando la variabile dell'asse delle X: dal menù Plot, X Axis Setting, cliccando sul pulsante in basso a destra X Axis Variable, si definisce la traccia o l'espressione che rappresenta la nuova variabile sull'asse delle X; in quest'ultimo caso in esame nella riga Trace Expression si deve inserire  $V(R2:2)$ .

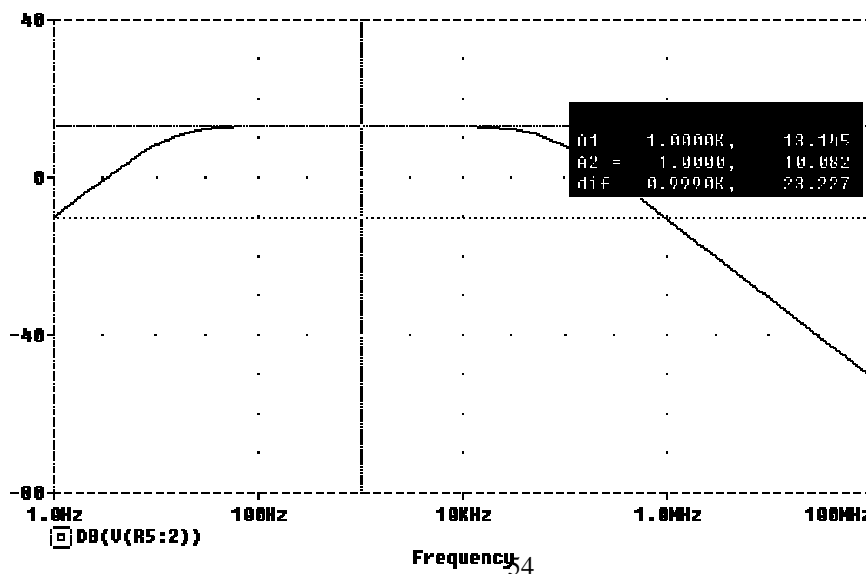- 3) E' richiesta un'analisi AC, per cui innanzitutto è necessario inserire in ingresso un generatore VAC (o un altro generatore che abbia anche la voce AC, come il VSIN o il VPULSE), di cui si deve definire la tensione, (cliccando sul componente e introducendo sulla voce ACMAG il valore 1V). Per quanto riguarda il setup dell'analisi, conviene impostare la voce AC Sweep Type su Decade, poi si possono introdurre Pts/Decade pari a 10, Start freq a 1 e End freq a 100 meg (si noti che è stato scelto un campo molto ampio dato che non si conosce a priori l'andamento della risposta, ed eventualmente si tornerà poi a modificare l'intervallo). Si può ora lanciare l'analisi, dopo aver messo un marker su  $R_5$ . Per ottenere l'andamento in dB si deve andare prima nel menù trace e rimuovere il grafico cliccando su Delete All, quindi aggiungere una nuova traccia, dal menù trace voce Add. A questo punto compare la schermata dove va introdotta l'espressione (Trace Expression)  $\text{dB}(V(R5:2))$  e si ottiene nel probe:




per ottenere l'indicazione del massimo è necessario abilitare i cursori (menù Tools, cursor, Display) e quindi posizionarne uno nel massimo (menù Tools, Cursor, max).

 
Usando i cursori si trova poi la banda passante (i cursori vanno posizionati nel punto più vicino a max-3 dB, eventualmente adattando la scala dell'asse X).



 - 4) Per ottenere una sinusoide nel tempo è necessario inserire un generatore VSIN (il VAC fa solo l'analisi AC, ovvero nel dominio della frequenza). Di questo bisogna definire la tensione di offset VOFF=0, l'ampiezza VAMPL=1 V e la frequenza FREQ=1 kHz. Dato che è richiesta la tensione ai capi di R<sub>4</sub> è necessario introdurre un marker di tensione differenziale (menù Markers, Mark Voltage Differential) oppure, direttamente da Probe, aggiungere il segnale V(R4:2)-V(R4:1). Nel Setup, resta da abilitare Transient, definendo come suoi parametri Final Time pari a 5 ms (dato che il periodo è 1 ms in tal modo vengono visualizzati 5 periodi), e Print Step pari a 0.5 m. Si ottiene:




 Per visualizzare la potenza su  $R_4$  conviene cancellare la curva o aggiungere un Plot; a questo punto si inserisce l'espressione  $(V(R4:2)-V(R4:1))*I(R4)$ . Dato che è richiesto il valore della potenza dopo  $80 \mu s$  è conveniente espandere la curva, ad es. tra 0 e  $100 \mu s$  (menù Plot, X axis setting alla voce User Defined). Si ottiene:





 5) In tal caso è necessario introdurre un generatore VPULSE, in cui si definiscono i seguenti parametri:  $V1=-0.5$ ,  $V2=0.5$ ,  $TR=1n$ ,  $TF=1n$ ,  $PW=0.5u$ ,  $PER=1u$ . La definizione corretta di  $PW$  sarebbe  $(PER-TR-TF)/2$ , ma dato che si ha sempre  $TR, TF \ll PER$  si può usare la formula semplificata  $PW=PER/2$ . Bisogna anche modificare il Setup dell'analisi, dato che i 5 ms di prima sono troppi, in quanto il periodo è ora di 1us. Si può porre Final Time pari a 5u e Print Step pari a 0.5u. In definitiva si ottiene:




## TABELLA RIASSUNTIVA DEI COMPONENTI PIU' UTILIZZATI E DEI LORO PARAMETRI

COMPON.	DESCRIZIONE	PARAMETRI
VAC (IAC)	generatore di tensione (corrente) utilizzato per fare l'analisi in frequenza (AC sweep) del circuito. NB non confondere con VSIN.	ACMAG: ampiezza ACPHASE: fase iniziale
VDC (IDC)	generatore di tensione (corrente) continua utilizzato per l'analisi DC, Bias Point e Transient.	DC: ampiezza
VSIN (ISIN)	generatore di tensione (corrente) sinusoidale usato nell'analisi nel dominio del tempo (transient). NB non confondere con VAC.	VOFF: offset di tensione continua sovrapposto (valore medio). Bisogna definirlo anche se è nullo VAMPL: ampiezza della componente sinusoidale FREQ: frequenza
VPULSE (IPULSE)	generatore di tensione (corrente) a tratti (onda quadra, fronte di salita, ecc.)	vedi figura alla fine
E	generatore di tensione controllato in tensione	GAIN: guadagno
F	generatore di corrente controllato in corrente	GAIN: guadagno
G	generatore di corrente controllato in tensione	GAIN: guadagno
H	generatore di tensione controllato in corrente	GAIN: guadagno
R	resistenza	VALUE: valore
L	induttanza	VALUE: valore IC: corrente iniziale
C	condensatore	VALUE: valore IC: tensione iniziale
D* <sup>(1)</sup>	diodo	--- <sup>(2)</sup>
Q*	transistor bipolare	---
ua741	amplificatore operazionale	---
LM324	amplificatore operazionale	---
GND_ANALOG	riferimento di massa	---

(1) \* sta per una sigla che indica il particolare modello del componente

 (2) --- sta a significare che non c'è nessun parametro da definire



## FAQ (Frequently Asked Question) sull'uso di PSPICE

D: Come si fa a definire la condizione iniziale in un condensatore (tensione) o in un induttanza (corrente)?

R: La condizione iniziale è il parametro IC del componente, definibile aprendo la finestra ottenuta premendo rapidamente due volte il tasto sinistro del mouse con il cursore posizionato nel componente stesso.

D: Come si fa a cambiare la scala degli assi in Probe?

R: Una volta lanciata l'analisi nell'applicazione Probe si va nel menù Plot, X Axis Settings..., e in questa finestra si va alla voce User Defined. La scala logaritmica può anche venire selezionata utilizzando l'apposita icona.

D: Come si fa a cambiare la variabile che si trova sull'asse delle X, ad esempio in problemi in cui è richiesta un'analisi V-I?

R: Una volta lanciata l'analisi nell'applicazione Probe si va nel menù Plot, X Axis Settings..., e qui si preme il pulsante Axis Variable..., e si ottiene l'elenco dei segnali.

D: Come si fa per ottenere con un marker la tensione tra due punti anziché la tensione tra un punto e massa?

R: Bisogna utilizzare il Mark Voltage Differential che si trova nel menù Markers di Schematics.

D: Come si fa ad ottenere un'analisi DC parametrizzata in funzione di una variabile, come ad esempio nelle caratteristiche  $I_C$ - $V_{CE}$  di un BJT?

R: Una volta aperto il setup DC Sweep... si deve premere il pulsante Nested Sweep..., con cui si apre una nuova finestra in cui si definisce la variabile parametrizzata.

D: Perché nell'analisi AC si ottengono spesso valori errati alle basse frequenze?

D: Perché nell'analisi AC si ottiene un andamento rettilineo alle basse frequenze?

R: In entrambi i casi il problema è probabilmente dovuto al fatto che nel setup AC Sweep... non si è impostato il AC Sweep Type su Decade, che dà una variazione del passo di frequenza per decenni. In questo modo, i punti calcolati in bassa frequenza sono troppo pochi per fornire risultati attendibili.

D: Perché a volte si trova che la potenza attiva dissipata su un componente passivo, come la resistenza, è minore di zero?

R: Il motivo è dovuto ad una convenzione sulle correnti, che sono considerate entranti nel piedino 1 del componente, per cui se la resistenza è R1 l'espressione corretta della potenza in essa dissipata è:  $(V(R1:1)-V(R1:2))*I(R1)$ .